

二〇一七年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 848

科目名称 电子技术基础（模拟与数字）

（答案必须写在答卷纸上，写在试题上无效）


一、填空（共 10 分，每空 1 分）

1. N型半导体中的多数载流子为_____，P型半导体中的少数载流子为_____。
2. 放大器中的电容决定其上、下限截止频率，放大器中的耦合电容决定_____，放大器中三极管的极间电容决定了_____。
3. 差动放大器对共模信号的抑制能力反映了其对_____的抑制能力。
4. 串联式稳压电路能够稳定输出电压的本质是利用_____来实现的。
5. 同步计数器的工作速度要比异步计数器的_____。
6. 请问下列电路属于组合电路还是时序电路，编码器属于_____，全加器属于_____，计数器属于_____。

二、选择填空（每空 2 分，共 10 分）

1. 测得一个工作在放大状态的三极管的三端相对于地端的电压分别为 6V, 3V, 3.7V，则此三极管对应的三端分别为_____。
 - A. c, b, e
 - B. c, e, b
 - C. b, c, e
2. 用电流源电路代替共射放大器中的集电极电阻，可以提高电路的_____。
 - A. 穿透电流
 - B. 电压放大倍数
 - C. 输入电阻
3. 反馈放大器的类型不同，其反馈系数的具体含义是不同的，现有一个电压串联负反馈放大器，它的反馈系数是_____。
 - A. $F_{uf} = \frac{i_f}{u_o}$
 - B. $F_{uf} = \frac{u_f}{u_o}$
 - C. $F_{uf} = \frac{i_f}{i_o}$
4. 下列表达式中，是同或关系的是_____。
 - A. $\overline{AB} + \overline{AB}$
 - B. $\overline{AB} + \overline{AB}$
 - C. $A\overline{B} + \overline{A}B$

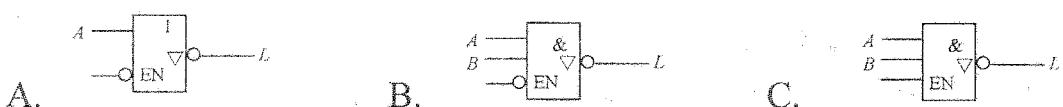
5. 三态门如图所示，在 EN=1 时，能实现 $L = \overline{AB}$ 的三态门是_____。



三、（共 20 分）

晶体管组成的基本放大器如题三图所示，已知 $\beta=80$, $U_{BE}=0.7V$ 。试求：

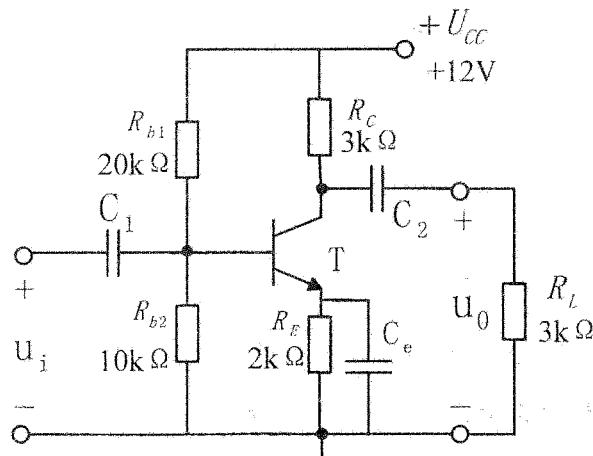1. 估计电路的静态工作点 Q。(4 分)
2. 画出该放大器的微变等效电路图。(4 分)
3. 计算放大器的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。(4 分)
4. 计算放大器的电压放大倍数 A_u 。(3 分)
5. 若电路中 C_e 开路，分析放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻有何变化？(3 分)
6. 在输入正弦波信号 u_i 幅值不变的情况下，逐渐提高输入信号 u_i 的频率 f，发现输出信号 u_o 的幅值减小，你认为正确吗？为什么？(2 分)




题三 图

四、(共 15 分)

由集成运算放大器组成的功率放大电路如图所示，试分析：

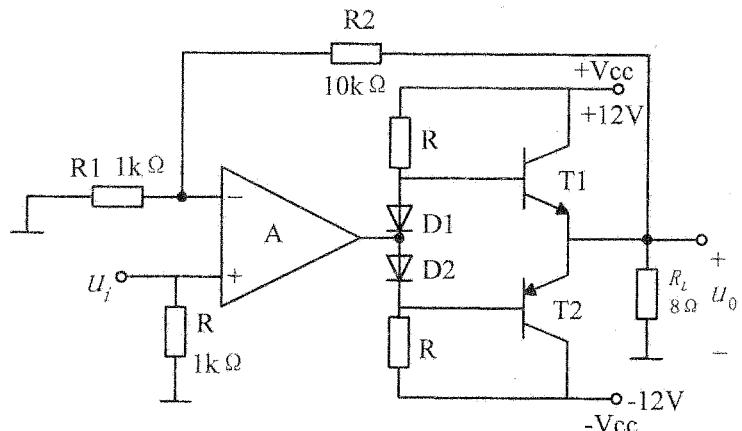- 1、判定该电路引入的负反馈组态。(3分)
- 2、估算该放大电路的输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 。(4分)
- 3、假设输入信号 $u_i = 0.5 \sin \omega t$ (V)，试估算该电路的输出功率 P_0 及效率 η 。(4分)
- 4、假设 T_1 、 T_2 晶体管的饱和压降 $U_{CES}=0$ V，试估算流过晶体管 T_1 及 T_2 的最大电流 I_{0max} 及施加在 c、e 之间的最大电压 U_{CEmax} 。(4分)




题四 图

五、(共 15 分)

由理想运算放大器组成的电路如图所示，试求：

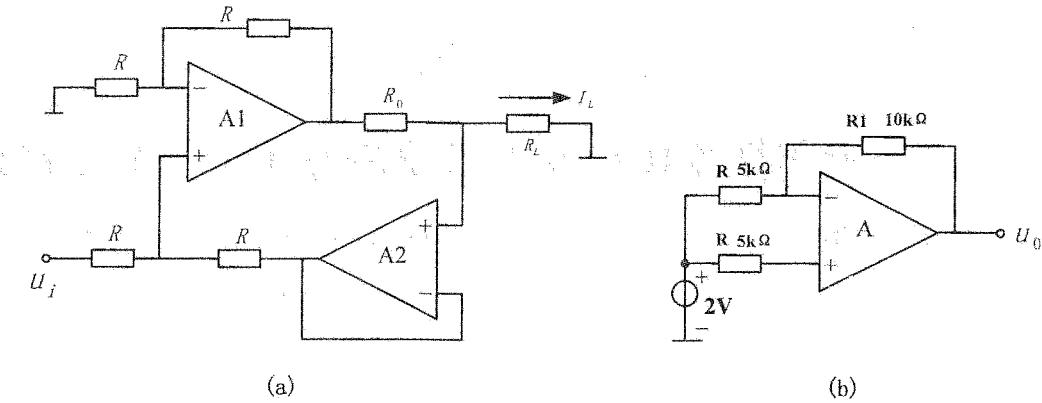- 1、写出图(a) 电路中的 i_L 与输入电压 u_i 的关系式。(10分)
- 2、求出图(b) 电路的输出电压 u_o 的值。(5分)




题五 图

六、(共 13 分)

RC 正弦波信号产生电路如图所示，已知运算放大器的最大输出电压 $U_{om}=\pm 12V$ ，试分析：

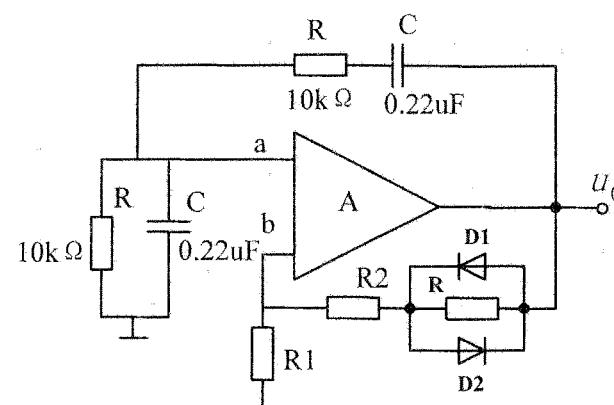- 1、若要使该电路能正常振荡，试正确标注出运算放大器的“+”端和“-”端的位置。(3分)
- 2、指出电路中 D_1 、 R 、 D_2 元件的作用。(3分)
- 3、估算该电路输出正弦波信号的频率 f_0 。(4分)
- 4、如果将电阻 R_1 开路，则输出 u_o 有何变化？(3分)




题六 图


七、(共 12 分)

由集成稳压器 LM7806 组成的稳压电源如图所示，已知变压器的副边电压 $U_2=12V$ ，集成稳压器的静态电流 $I_Q \approx 0$ 。试分析：

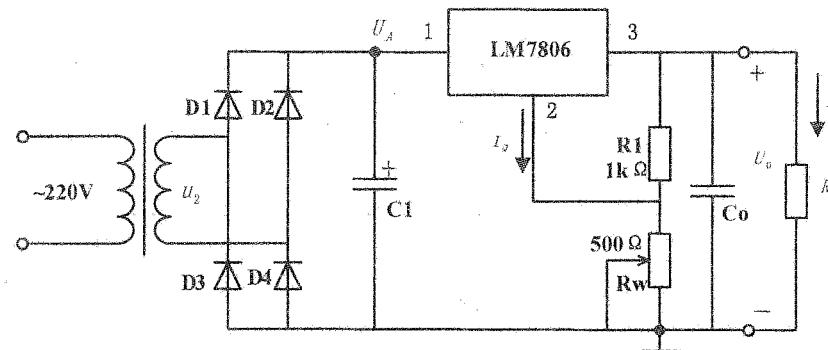- 1、估算电路中 U_A 的电位。(3 分)
- 2、估算该稳压电源输出电压 U_0 的调节范围。(5 分)
- 3、若最大负载电流 $I_{L\max}=0.6A$ ，求消耗在 LM7806 上的最大功耗是多少？(4 分)




题七 图

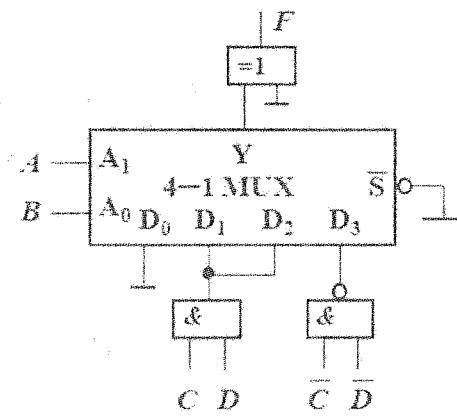


题八图 1

3. 如本题图 2 所示，据输入波形画输出状态波形（设触发器的初始状态为 0）。

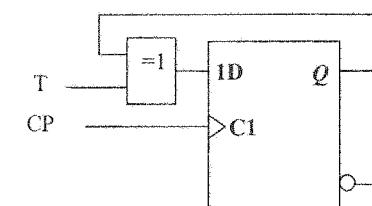

题八图 2

4. 如本题图 3 所示，555 定时器构成什么应用电路？输出 u_o 频率为多少？若 5 脚改接为 4V 的参考电压，则输出波形的频率将如何变化？

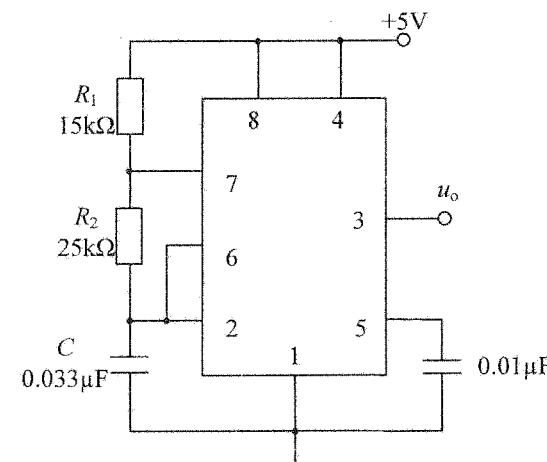

题八图 3

八、解答下列各题。(每小题 4 分, 共 16 分)

1. 用卡诺图化简逻辑函数 F ，并要求用与非门实现该函数。


$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 7, 13, 14) + \sum d(2, 5, 12, 15)$$

2. 四选一数据选择器组成电路如本题图 1 所示，写出 F 的逻辑表达式并化简。

九、组合逻辑电路设计。(共 12 分)

1. 某同学参加三类课程考试，规定如下：文化课程（A）及格得 2 分，不及格得 0 分；专业理论课程（B）及格得 3 分，不及格得 0 分；专业技能课程（C）及格得 5 分，不及格得 0 分。若总分大于 6 分则可顺利过关（Y），试用门电路设计上述功能的逻辑电路。（7 分）

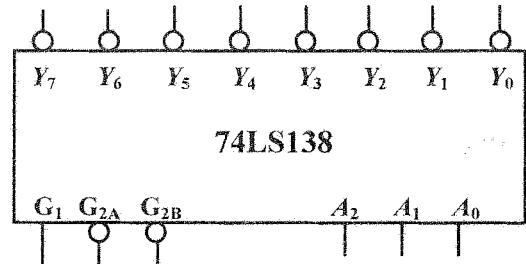2. 试用译码器 74LS138 实现上述电路，74LS138 示意图见本题图。（5 分）





题九图

十、时序逻辑电路分析。(共 15 分)

分析本题图所示时序逻辑电路。

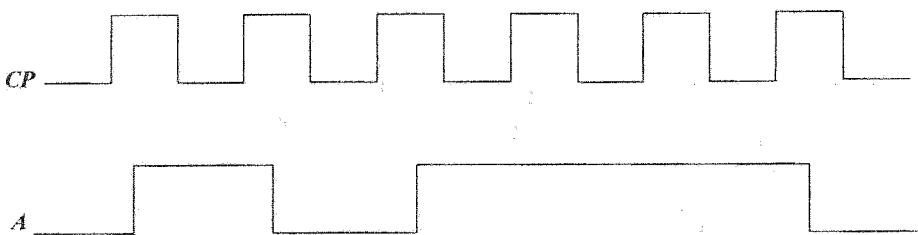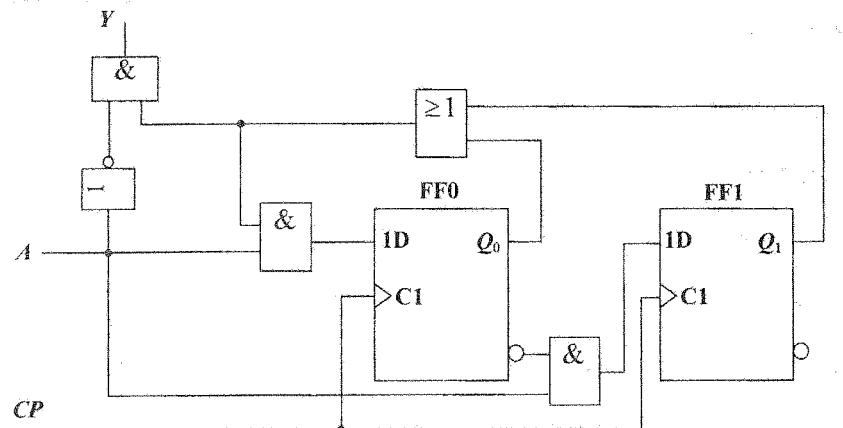1. 写出各触发器的驱动方程、状态方程和输出方程。（6 分）
2. 列出状态表、画出状态转换图。（6 分）
3. 设初始状态为 $Q_1 Q_0 = 00$ ，依据本题图输入波形，画出时序图。（3 分）




题十图

十一、综合题。(共 12 分)

某交通灯控制器由一个十进制的计数器和组合逻辑电路构成，计数器的输出经过组合逻辑电路产生控制红（R）、绿（G）、黄（Y）三个交通灯的信号。要求一个工作循环为：红灯亮 40S → 绿灯亮 50S → 黄灯亮 10S。试完成下列问题。

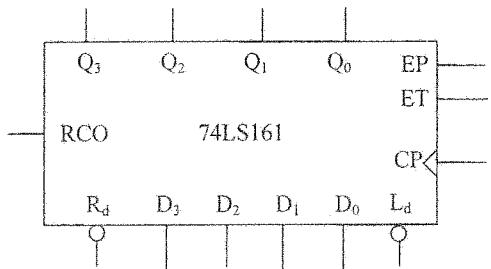1. 试用四位二进制加法计数器 74LS161（74LS161 的示意图和功能表如下）和逻辑门电路设计一个十进制计数器。（要有设计过程）（5 分）
2. 试用较少“与非”逻辑门（两输入端）设计出控制黄色（Y）交通灯信号的逻辑电路。（要有设计过程）（5 分）
3. 若要该控制器准确地完成定时工作，计数器 CP 脉冲频率应是多少？（2 分）



74LS161功能表

清零	预置	使能	时钟	预置数据输入	输出
R _d	L _d	EP ET	CP	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	Q ₃ Q ₂ Q ₁ Q ₀
0	×	× ×	×	× × × ×	0 0 0 0
1	0	× ×	↑	d ₃ d ₂ d ₁ d ₀	d ₃ d ₂ d ₁ d ₀
1	1	0 ×	×	× × × ×	保 持
1	1	× 0	×	× × × ×	保 持
1	1	1 1	↑	× × × ×	16进制加计数